2 Лабораторная работа №2. Исследование аналогового блока РП4-У и исполнительного механизма постоянной скорости

Цель: получить навыки регулирования на основе релейно-импульсного регулирующего блока и исполнительного механизма постоянной скорости.

Оборудование и программное обеспечение: стенд автоматической системы регулирования (ACP) с блоком релейно-импульсного регулятора РП4-У.

2.1 Порядок выполнения

В ходе выполнения лабораторной работы студент должен выполнить следующие задания:

- задание 1. Изучение функциональных возможностей блока РП4-У;
- задание 2. Определение средней скорости ИМ;
- задание 3. Определение скорости связи прибора РП4-У.
- 2.1.1 Приборы типа РП4-У используются в автоматической системе регулирования с исполнительными электрическими механизмами в качестве регулирующих элементов. Существуют различные модификации этих приборов, различающиеся специализацией их применения в производстве.

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 2.1.

Регулятор имеет вход по напряжению U_1 и четыре входа по току: I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , из которых три можно масштабировать с помощью ручек α_1 , α_2 , α_3 . На выходе регулятор вырабатывает импульсные сигналы. Скважность импульсов регулируется настройкой коэффициента пропорциональности обратной связи α_{Π} и постоянной времени функциональной обратной связи (ΦOC) $\tau_{\text{и}}$.

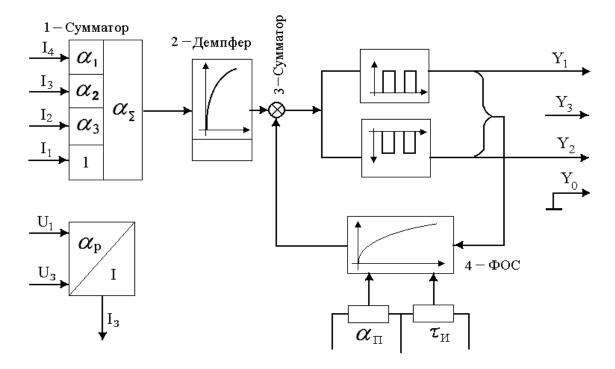


Рисунок 2.1 – Функциональная схема прибора РП4-У

Функциональной обратная связь определяет динамику релейноимпульсного регулятора как замкнутой системы. Эта обратная связь осуществляется по выходу релейно-импульсного регулятора.

Четыре входных сигнала (рисунок 2.1) поступают на вход сумматора 1. Далее сигнал рассогласования через демпфер 2 поступает на вход сумматора 3. На другой вход сумматора поступает сигнал функциональной обратной связи ФОС 4.

Релейный элемент, представленный на рисунке 2.2 с зоной нечувствительности Δ н и зоной возврата Δ в, формирует импульсные сигналы различной полярности с длительностью импульсов t_i и паузой t_p . На сигнал условно положительной полярности срабатывает индикатор M, на сигнал условной отрицательной полярности срабатывает индикатор E. Ручки настройки параметров E выведены на боковую панель прибора E РП4-У.

Динамика автоматической системы регулирования, имитируемой на данном стенде, определяется двумя основными факторами: регулирующим релейным блоком РБ и исполнительным механизмом ИМ постоянной скорости (рисунок 2.3).

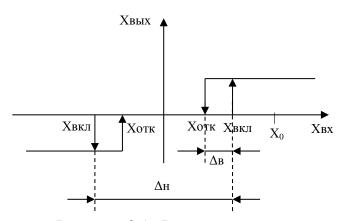


Рисунок 2.2- Релейный элемент

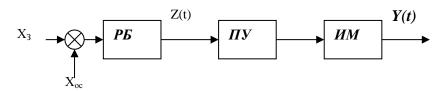


Рисунок 2.3 - Система регулирования

Исполнительный механизм выполнен с редуктором и включается с помощью пускового устройства ПУ. Особенностью ИМ является то, что он рассчитан на определенное напряжение питания и не может управляться за счет изменения его амплитуды. Электродвигатель производит перемещение регулирующего органа Y(t) с постоянной скоростью S_0 =const, не зависящей от амплитуды управляющего сигнала Z(t).

При каждом импульсе ИМ регулирующий орган перемещается на величину $Y=S_0\cdot t_i$, а во время пауз положение регулирующего органа не меняется. Под действием управляющих импульсов Z(t) исполнительный механизм постоянной скорости будет перемещать рабочий орган. График этого перемещения представляется ломаной линией Y(t), показанной на рисунке 2.4. Прерывистое перемещение исполнительного механизма можно представить как плавное, происходящее с некоторой усредненной скоростью S_{per} , называемой скоростью регулирования. Она представлена на рисунке 2.4 как аппроксимирующая прямая Y_{uz} .

Наклон аппроксимирующей прямой линии можно вычислить по формуле:

$$tg\beta = S_0 \cdot \frac{t_{e}}{t_{e} + t_{i}} = S_0 \cdot \gamma. \tag{2.1}$$

Параметр $V_{cs} = \left| tg \, \alpha \right| = \left| \frac{dX_{oc}(t)}{dt} \right|_{t=i1} = C \cdot \frac{K_{oc}}{T_{s}}$ называют скоростью связи или скоростью изменения сигнала обратной связи под действием z= \pm C при включении релейного элемента, вычисленное за время заряда T_{s} .

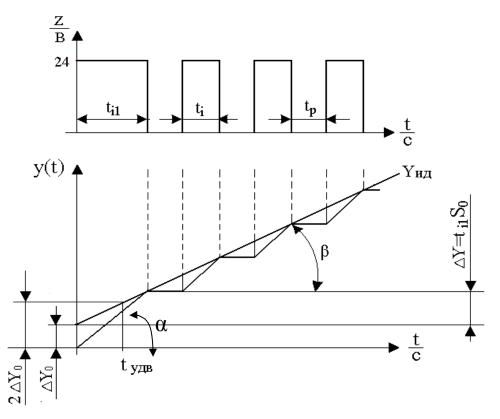


Рисунок 2.4 – Реакция ИМ на ступенчатый входной сигнал

На приборе РП4-У настроечным параметром скорости связи является коэффициент:

$$\alpha_{r} = \frac{1}{V_{n\hat{a}}} \cdot \left[\frac{c}{\%} \right]. \tag{2.2}$$

Блок РП4-У позволяет устанавливать настроечные параметры независимо друг от друга. Длительность импульсов t_i практически не зависит от значения входного сигнала X_3 , тогда как длительность паузы t_{π} обратно пропорциональна X_3 . При этом скважность $\gamma(t)$ управляющих импульсов Z(t) зависит от X_3 практически линейно.

- 2.1.2 Для определения средней скорости исполнительного механизма (ИМ) следует:
- 1) На блоке БУ21 установить переключатель в положение «Р» (ручной режим). Кнопками «Больше» и «Меньше» блока БУ21 опробовать перемещение ИМ. Затем переместить его в среднее положение, контролируя его положение по указателю положения УП (УП=50%).
- 2) Измерить скорость ИМ в положительном направлении (в сторону «Больше» на РП4-У). Для этого в ручном режиме кнопкой «Больше» на БУ21 переместить ИМ от среднего положения до положения 70% от возможно хода (УП=70%) и зафиксировать время его движения. Вычислить скорость ИМ в сторону «Больше» по формуле:

ИМ в сторону «Больше» по формуле:
$$S_{_{IIMi}}^{+} = \frac{\Delta V \Pi_{_{i}}[\%]}{\Delta t_{_{i}}[c]} = \frac{20\%}{\Delta t_{_{i}}[c]},$$
(2.3)

где Δt — время перемещения исполнительного механизма от одного положения до другого, указываемого с помощью указателя положения УП;

 Δ УП%=70% - 50% =20% изменение положения механизма за время Δ t.

3) Измерить скорость ИМ в отрицательном направлении (в сторону «Меньше» на РП4-У). Для этого повторить опыт пункта 2, управляя исполнительным механизмом кнопкой «Меньше» на БУ21. Вычислить скорость ИМ в сторону «меньше» по формуле:

$$S_{HMi}^{-} = \frac{\Delta V \Pi_{i}[\%]}{\Delta t_{i}[c]} = \frac{20\%}{\Delta t_{i}[c]}, \tag{2.4}$$

где Δ УП%=50% - 30% =20% изменение положения механизма за время Δ t.

- 4) Измерения по пунктам 2 и 3 повторить три раза и вычислить среднее значение скорости в обоих направлениях
 - 5) Затем вычислить окончательно среднюю скорость ИМ:

$$S_{\varphi} = \frac{S_{HM}^{+} cp + S_{HM}^{-} cp}{2}.$$
 (2.5)

2.1.3 Скорость связи прибора РП4-У - это скорость изменения сигнала обратной связи под действием импульса при включении релейного элемента.

Для определения скорости связи необходимо:

1) На блоке БУ21 установить переключатель в положение «Р» (ручной режим). Установить на панели РП4-У коэффициент передачи сумматора α_{Σ} =1. Установить остальные параметры: коэффициент пропорциональности функциональной обратной связи α_{Π} , постоянную времени ФОС (она же постоянная времени интегрирования) τ_{u} , минимальную величину продолжительности импульса t_{i} в положения согласно варианту по таблице 2.1. Ручки входного задатчика «Задание» на панели РП4-У установить в

нулевое положение.

Таблица 2.1 – Варианты заданий

Вариант	Установленное значение	Постоянная	Величина	
	коэффициента	интегрирования	продолжительности	
	пропорциональности α_Π	$\tau_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$	импульса t _i	
1	0.65	5	0.3	
2	0.8	5	0.4	
3	0.8	10	0.5	
4	1.1	5	0.3	
5	1.1	5	0.4	
6	1.1	10	0.5	
7	1.1	10	0.4	
8	1.4	5	0.5	
9	1.4	10	0.4	
10	1.4	10	0.3	

- 2) Сбалансировать блок РП4-У. Для этого на панели «Задание» ручку «Грубо» установите на ноль. Ручку «Точно» поворачивайте в разные стороны до тех пор, пока не погаснут оба индикатора «Б» и «М».
- 3) Чтобы снять зависимость скорости связи $V_{cB}(\alpha_{Д\Pi})$ от установочного параметра $\alpha_{\Pi.yct}$, заметьте положение точной ручки «Задание» и передвиньте ее на 2%. К выходу РП4-У (к клеммам Y_0 и Y_2) подключить вольтметр на 10 вольт. Затем следует отключить питание на тренажер тумблером на панели блока.
- 4) Подать напряжение питания на РП4-У (включить питание) и измерить секундомером длительность первого импульса t_{u1} . Скорость связи и действительный параметр $\alpha_{\Pi J}$ определяются по формулам:

$$V_{n\hat{a}} = \frac{\Delta U_{\hat{a}\bar{o}}}{t_{u1}} = \frac{2\%}{t_{u1}}, \ \alpha_{n\hat{a}} = \frac{t_{u1}}{\Delta U_{\hat{a}\bar{o}}} \ , \tag{2.6}$$

где $\Delta U_{\text{вх}}$ - напряжение на входе РП-4У;

 $t_{\mbox{\tiny и1}}$ – длительность первого импульса при включении РП4-У.

Опыты повторите для всех значений $\alpha_{\Pi,yc\tau}$ по шкале прибора: (0,5; 0,65; 0,8; 1,1; 1,4; 1,8 2.2). Результаты занести в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты выполнения задания 3

Номер опыта	ΔU_{bx} , %	α _{Π.уст} , c/%	t _{i1} , c	αпд, с/%	V _{cB} , %/c
1	2				
2	2				
3	2				

По результатам построить градировочную характеристику $\alpha_{\Pi J} = f(\alpha_{\Pi. vc\tau})$.

2.2 Контрольные вопросы

- 2.2.1 Приведите структурную схему регулирования.
- 2.2.2 Какими настроечными параметрами блока РП4-У можно изменить

коэффициент пропорциональности и постоянную времени интегратора?

- 2.2.3 Почему для регулирования от ИМ постоянной скорости используется релейно-импульсные блоки?
 - 2.2.4 Поясните физический смысл скорости связи.
 - 2.2.5 Как изменить среднюю скорость передвижения ИМ?
- 2.2.6 Какие физические параметры характеризуют $tg\alpha$ и $tg\beta$ на рисунке 2.4?
 - 2.2.7 Что значит «Больше» и «Меньше»?